



通信电子线路分析基础(Chapter2)

选频网络

串谐回路Q 并谐回路Rp 串并/抽头转换 耦合回路 选择性滤波器 非线性分析法 幂级数法 折线法 线性时变参量法

乘法器 模拟乘法器 二极管平衡乘法器

